

# الباب الأول المقدمة Introduction

## 1-1 مقدمة

لقد تسابقت الدول المتقدمة في العالم في تطوير أنظمة التحكم المستخدمة في الصناعة ، فبدأت أنظمة التحكم اليدوية في الاختفاء وتطورت أنظمة التحكم الأوتوماتيكية بما لها من مميزات كثيرة ولقد ظهر العديد من أنظمة التحكم الأوتوماتيكية وتطور البعض الآخر منذ زمن بعيد .

ولقد زادت رغبة المستخدمين والقطاعات المختلفة في تحويل أسلوب التشغيل في مصانعهم ومزارعهم من النظام اليدوي الذي كان قائما في السابق الى النظام الأوتوماتيكي ، لما له من مميزات كثيرة نذكر منها مايلي :-

- تحسين جودة الإنتاج وكفاءته .
- تقليل عدد العمالة المستخدمة .
- زيادة درجة الأمان للعاملين .
- التحكم في الإنتاج بسهولة ويسر للوصول للوضع المثالي الصحيح .

## 1-2 أنظمة التحكم الأوتوماتيكية المستخدمة في الصناعة :

- التحكم بالمامسات .
- التحكم النيوماتيكي والكهرونيوماتيكي .
- التحكم الهيدروليكي والكهروهيدروليكي .
- التحكم الإلكتروني .
- التحكم بالمايكروبروسيسور .
- التحكم المبرمج Plc .

## 1-3 مكونات نظام التحكم :

ولكي تتمكن من دراسة أنظمة التحكم الأوتوماتيكية سوى أن كانت تقليدية أو حديثة ، يجب أولا أن نتعرف على مكونات أي نظام تحكم وهي :

### 1-3-1 عناصر التشغيل :

وهي العناصر المسؤولة عن تشغيل النظام مثل المحركات الكهربائية والاسطوانات (الهوائية الهيدروليكية) والمحركات (الهوائية والهيدروليكية) والسخانات الهوائية ... الخ وسوف نتناول في هذا البحث المحركات الكهربائية فقط .

### 1-3-2 أجهزة التحكم وتنقسم الى :

- أجهزة نقل البيانات .
- أجهزة معالجة البيانات .
- أجهزة التحكم في القدرة .
- أجهزة مخاطبة الإنسان للإله .

يعد التحكم في الآلات الكهربائية عصب الصناعة ولم يحدث التطور والازدهار في الصناعة إلا بعد أن تطورت وتقدمت وسائل التحكم في الآلات الكهربائية .

وهذا البحث يتحدث عن التحكم في الآلات الكهربائية بطريقة الملامسات (التحكم الكهرومغناطيسي) ، حيث يضم بعض الآلات التي يجب التحكم في تشغيلها ، وطرق تكوين لوحات التحكم وفوائدها العملية . كما يتحدث عن بعض الآلات مثل الموتورات الكهربائية ثلاثية الأطوار وطرق التحكم في تشغيلها وسلامة العاملين على التشغيل وسلامة الآلة نفسها من تقلبات التيار الكهربائي وذذبته .

## الباب الثاني المحركات الكهربائية Electrical Motors

### 1-2 مقدمة :

تعتبر المحركات الكهربائية القوة المحركة لكثير من التطبيقات الصناعية. وتستهلك المحركات الكهربائية بأنواعها حوالي 60% من الطاقة الكهربائية في العالم. لذلك من المهم دراسة أداء وخواص تلك المحركات حتى يمكن استخدامها أفضل استخدام حسب طبيعة الحمل .

وتنقسم المحركات الكهربائية حسب تيار التشغيل الى :

- محركات التيار المستمر .

- محركات التيار المتردد .

### 2-2 محركات التيار المستمر :

تعد محركات التيار المستمر من أهم الأنواع حيث تستخدم بكثرة في الجبر الكهربائي والروافع وصناعات الغزل والنسيج ودرفلة الحديد ، وكذلك صناعات الورق والاسمنت وذلك لما تتميز به من سهولة التحكم في سرعتها وإعطاءها عزم مرتفع خصوصا عند بدء الحركة .

وتنقسم محركات التيار المستمر الى نوعين رئيسيين حسب طريقة تغذية ملفات المجال هما :

- محركات التيار المستمر ذات التغذية الذاتية .

- محركات التيار المستمر ذات التغذية المستقلة "المنفصلة" .

وأیضا المحركات ذاتية التغذية تنقسم الى :

- محرك التوازي Dc Shunt Motor .

- محرك التوالي Dc Series Motor .

- المحرك المركب Dc Compound Motor .

### 3-2 محركات التيار المتردد وتنقسم من حيث نظرية عملها الى عدة أنواع نذكر منها مايلي :

#### 1-3-2 المحركات الحثية :

المحرك الحثي يعتبر الأكثر انتشارا في عالم الصناعة هذا اليوم وهذا الانتشار الواسع لهذا المحرك جاء نتيجة لما يتمتع به من مزايا مثل المتانة ، بساطة التركيب انخفاض السعر مقارنة بالمحركات الأخرى كما أنه قليل الصيانة ويتوفر بقدرات تتراوح من جزء من الحصان الى أكثر من 10.000 حصان ولا يحتاج الى وسيلة إثارة بالإضافة الى كفاءته العالية وتعتبر مميزات تشغيله حسنه ومرضية بالأعمال التي لا تتطلب تغيير في السرعة .

ومما يعيب هذا المحرك أنه ليس من السهل التحكم في سرعته كما أن تيار البدء لهذا المحرك عالي "6-8" أضعاف تيار الحمل الكامل وكذلك معامل القدرة منخفض عند الأحمال الخفيفة .

ولكننا نجد أن مميزات هذا المحرك تفوق عيوبه في معظم التطبيقات الصناعية كما أنه وجد حديثا وسائل تحكم إلكترونية أدت الى التغلب على هذه العيوب .

وتنقسم المحركات الحثية الى الآتي :

- المحركات الحثية ثلاثية الأوجه ذات القفص السنجابي .

- المحركات الحثية ثلاثية الأوجه ذات العضو الدوار الملفوف .

- المحركات الحثية أحادية الوجه ذات القفص السنجابي .

## 2-4 رموز أطراف توصيل المحركات :

الجدول (2-1). يوضح رموز أطراف التوصيل على روزته محركات التيار المستمر والتيار المتردد

المحركات الحثية		محركات التيار المستمر	
الاطراف	الوصف	الاطراف	الوصف
(U1-V1-W1) (U2-V2-W2)	أطراف العضو الثابت لمحرك دلتا	A1-A2	أطراف عضو الاستنتاج
(U1-V1-W1) (U2-V2-W2)	أطراف العضو الثابت لمحرك بسرعتين	E1-E2	أطراف ملف التوازي
(K-L-M)	أطراف العضو الدوار	D1-D2	أطراف ملف التوالي
		F1-F2	أطراف التغذية الخارجية
	المحركات التزامنية		المحركات أحادية الوجه
(U1-V1-W1) (U2-V2-W2)	أطراف العضو الثابت لمحرك نجمة دلتا	U1-U2	أطراف الملف الرئيسي
(U1-V1-W1) (U2-V2-W2)	أطراف العضو الثابت لمحرك بسرعتين	Z1-Z2	أطراف الملف الثانوي
(F1-F2)	أطراف العضو الدوار		

جدول (2-1)

## 2-5 لوحة البيانات للمحركات :

الجدول (2-2). بيانات فارغة وأخرى مكتملة للوحة بيانات محرك كمثال :

Weier		
TYPER DVX 160/2MK		
3 MOT		NO.7163
13,5KW	S1	COS 0.9
3500 RPM		60 HZ
INS.CLASS F	IP 55	0.08 T

لوحة بيانات لمحرك

		1
		2
4	3	5
7	6	8
9/10		11
	13	14
		15
17		18
		19
		20

لوحة بيانات فارغة

الجدول (2-2) يوضح محتويات كل خانة من خانات لوحة البيانات مع ذكر مثال للتوضيح

الخانة	محتوياتها	مثال
1	الشركة المصنعة	WEIER
2	الموديل	TYPE DVX 160/2MK
3	نوع تيار التشغيل	3
4	نوع الماكينة مولد أو محرك	MOT
5	رقم تسلسلي للإنتاج داخل المصنع	7163
6	طريقة توصيل الملفات	$\Delta$
7	جهد التشغيل	440V
8	تيار التشغيل	23a
9	KW قدرة الماكينة	13.5KW
10	KWA القدرة الظاهرية	--
11	نوع التشغيل تبعا للنظام الألماني	S1
12	معامل القدرة	$\cos\Phi$ 0.9
13	سرعة الآلة الاسمية	3500 RPM
14	التردد	60 Hz
15	جهد المجال أو جهد العضو الدوار	--
16	تيار المجال أو تيار العضو الدوار	--
17	درجة العزل	Ip 55
18	درجة الحماية	IP 55
19	الوزن بالطن	0.08 t
20	ملاحظات إضافية	--

الجدول. (2-2)

## 2-6 درجات العزل للمحركات الكهربائية : ( IP )

الجدول (2-3) يبين أقصى درجات حرارة تتحملها درجات العزل للمحركات الكهربائية

درجة العزل	Y	A	E	B	F	H	C
أقصى درجة يرمز لها بالدرجة المئوية $^{\circ}C$	90	100	120	130	150	180	$\geq 180$

الجدول(3-2)

## 2-7 درجة الحماية للمحركات

يعطى رمز الحماية لأي جهاز كهربى فكرة عن مدى إمكانية الجهاز لمنع الآتى :

- تسرب الأجسام الصلبة .

- تسرب الماء .

- يأخذ رمز الحماية الصور الآتية (IP X-Y).

**حيث أن :-**

(X) هي الرمز المميز لدرجات الحماية ضد تسرب المواد الصلبة داخل الجهاز .

(Y) هي الرمز المميز لدرجة الحماية ضد تسرب الماء داخل الجهاز .

**مثال :**

إذا كانت درجة حماية المحرك (IP 55) فهذا يعني أن المحرك مصمم للوقاية من دخول الأتربة الضارة وكذلك ضد تسرب الماء المندفَع من نافورة في جميع الاتجاهات ( انظر للجدول أنه ) .

الجدول (2-4) يوضح القيم المختلفة لكل من X،Y ومدلولاتها

الرقم المميز X	الرقم المميز Y
وقاية ضد تسرب الأجسام الصلبة	وقاية ضد تسرب الماء
0 بدون وقاية	0 بدون وقاية
1 وقاية ضد تسرب الأجسام الصلبة ذات القطر الأكبر من 50mm	1 وقاية ضد تسرب المياه الساقطة عموديا داخل الجهاز
2 الوقاية ضد تسرب الأجسام الصلبة ذات القطر الأكبر من 12mm	2 وقاية ضد تسرب المياه الساقطة بزاوية 15 درجة في الاتجاه الراسي
3 الوقاية ضد تسرب الأجسام الصلبة ذات القطر الأكبر من 2.5mm	3 وقاية ضد تسرب قطرات الماء الساقط بزاوية 50 في اتجاه الرأس
4 الوقاية ضد تسرب الأجسام الصلبة ذات القطر الأكبر من 1mm	4 الوقاية ضد دخول رزاز الماء من جميع الاتجاهات
5 الوقاية ضد تسرب الأتربة الضارة	5 وقاية ضد تسرب الماء داخل الجهاز بشكل نافورة من جميع الاتجاهات
6 وقاية كاملة ضد تسرب الأتربة	6 وقاية ضد الغمر داخل الماء لمدة صغيرة
	7 وقاية كاملة ضد الغمر بالماء
	8 وقاية كاملة ضد الغمر بالماء لأي فترة زمنية تحت ارتفاع معين من سطح الأرض

الجدول(2-4)

## 2-8 أجهزة الحماية والتحكم في تشغيل المحركات :

### 2-8-1 القصر :

وهو اتصال أوجه المصدر الكهربائي أو اتصال احد الأوجه أو أكثر من وجه مع الأرضي أو مع خط التعادل . ويزداد التيار المار في الدائرة لحظة القصر ليصل الى عدة مرات من قيمته الأصلية ، ويعتمد ذلك على جهد التشغيل ومكان القصر ومساحة مقطع الأسلاك .

### ولحماية المحركات الكهربائية من القصر وزيادة الحمل يستخدم احد النظم الآتية :

- قاطع المحركات والمتممات الحرارية .
- كل من المصهرات والمتممات الحرارية .
- كل من قواطع الدائرة والمتممات الحرارية .

## 2-8-2 زيادة الحمل :

وهو زيادة تيار التشغيل للمحركات الى مرة ونصف أو أكثر من قيمته الأصلية وينتج ذلك من الحمل الزائد على الآلة المدارة بالمحرك .

## 2-8-3 التسريب الأرضي :

ينشأ من تلامس غير كامل لأحد أوجه المصدر الكهربائي مع الأرضي وذلك من خلال مقاومة كبيرة مثل جسم الإنسان علماً بأن التيار الخطر على الإنسان 30 ملي أمبير

## 2-8-4 ارتفاع درجة حرارة المحركات :

يحدث نتيجة لسوء التهوية أو تعطل نظام التبريد للمحرك ، وقد يؤدي ذلك الى احتراق المحرك.

## 2-8-5 انعكاس الأوجه أو عدم اتزان الأوجه أو انخفاض الجهد وارتفاعه :

ولحماية الدوائر الكهربائية من القصر نستخدم إما المصهرات Fuses أو قواطع الدائرة الكهربائية ، ويفضل استخدام قواطع الدائرة عن المصهرات لإمكانية إعادة تشغيلها بعد حدوث القصر وإزالة أسبابه ، بينما المصهرات يلزم تغييرها بعد حدوث القصر ولحماية المحركات الكهربائية من زيادة الحمل تستخدم المتممات الحرارية thermal 0.1 والتي ينعكس وضع ريش تلامسها عند زيادة الحمل . وهناك نوعان من المتممات الحرارية . النوع العادي والنوع ذو محولات التيار .

## ولحماية المحركات الكهربائية من القصر وزيادة الحمل يستخدم احد النظم الآتية :

- قاطع المحركات والمتممات الحرارية .

- كل من المصهرات والمتممات الحرارية .

كل من قواطع الدائرة والمتممات الحرارية .

ولحماية الإنسان من الصاعقة الكهربائية يستخدم في ذلك متمم درجة حرارة thermister والذي يوصل بمجسات Probes تدفن داخل ملفات المحرك وعند ارتفاع درجة حرارة المحرك تزداد مقاومتها فيعمل متمم درجة الحرارة على عكس ريش تلامسه ، ولحماية الدوائر الكهربائية من انعكاس الأوجه أو عدم اتزان الأوجه أو انخفاض الجهد أو ارتفاعه نستخدم ريليهات الكترونية معده لذلك .

## الباب الثالث أجهزة معالجة البيانات Data Processing Device

يوجد نوعان من هذه الأجهزة هما :

### 1-3 أجهزة التحكم المبرمج :

وتقوم بالتحكم في تشغيل أو فصل الكونتاكتورات ولمبات البيان ،،،، الخ ، تبعاً لظروف تشغيل العملية الصناعية وكذلك برنامج التشغيل .

### 2-3 الريليات الكهرومغناطيسية Electromagnetic Relays :

تتشابه الريليات مع الكونتاكتورات في التركيب لحد كبير فكلاهما مفاتيح كهرومغناطيسية تعمل بالمجال المغناطيسي الناشئ عن مرور التيار الكهربائي في ملف التشغيل . وتتكون المفاتيح المغناطيسية بصفة عامة من قلب مغناطيسي مصنوع من رقائق من الصلب السيلينيوني المعزولة ، علماً بأن هذا القلب مشقوق إلى شقين أحدهما ثابت والآخر متحرك ، ويوجد حول الشق الثابت ملف التشغيل ، أما الشق المتحرك فيحمل ريش التلامس ، والفرق الجوهري بين الريليات والكونتاكتورات هو أن الريليات لا تحتوي على ريش رئيسية (أقطاب) وريش تلامس مساعدة (ريش تحكم) أما الأقطاب فتقوم بالتحكم في وصل وفصل التيار الكهربائي عن الأحمال للمحركات ، أما ريش التحكم فتقوم ببعض الوظائف المساعدة في عمليات التحكم .  
في بعض الأحيان يكون عدد ريش التحكم غير كافٍ لذا تستخدم وحدات إضافية وجهيه ، أي تثبت على وجه المفتاح الكهرومغناطيسي أو وحدات إضافية جانبية ، أي تثبت على جانب المفتاح الكهرومغناطيسي وتحتوي هذه الوحدات الإضافية على ريش تحكم ونوعها من وحدات أخرى ، ويوجد وحدات تحتوي على ريشتين وأخرى على أربعة ريش بتنظيمات مختلفة على سبيل المثال :

(4nc) or (4NO) OR (2NO+2NC) OR (2NC) OR (2NO) OR (NO+NC) ..... Etc

### 3-3 المؤقتات الزمنية Timers :

يوجد ثلاثة أنواع من المؤقتات الزمنية حسب تركيبها وهي :

- المؤقت الإلكتروني

- المؤقت ذو المحرك .

- المؤقت الهوائي .

وبصفه عامة فإن المؤقت الإلكتروني والمؤقت ذو المحرك يوصلان بالمصدر الكهربائي لدائرة التحكم وتزود هذه المؤقتات بعدد من ريش التحكم المفتوحة NO والمغلقة NC أو الريش القلاب CO. وهذه الريش تستخدم في دوائر التحكم .

أما المؤقت الزمني الهوائي فهو لا يعمل مستقلاً بذاته بل يثبت على وجه أحد الريليات الكهرومغناطيسية أو الكونتاكتورات تماماً مثل الوحدات الإضافية الوجهية .

### 4-3 جهاز التحكم في مستوى السائل : LEQUID LEVEL CONTRO DEVICE

#### 1-3-4 إرشادات عامة :

للاستخدام الداخلي والصناعي يستخدم الجهاز لوزن (ملئ وتفريغ) السائل (الغير متوهج) من سائل التتكم المحدد . ويستخدم الجهاز ثلاث دعائم اعلي وأدنى وقاعدة أو أساس وهذه الدعامة تفصل من التيار ويستخدم دون خطر حصول قصر كهربائي .

## 2-4-3 الاستخدام :

عادة الثلاث دعامات موصلة ب SSR ولكن عندما تكون القاعدة معدنية الدعامة تكون موصلة مباشرة بالتنك عندما يصل مستوى السائل الأعلى دعامات الجهاز تدور (2 أو 3) (توصيلات دوره صغيرة) وتظل حتى يصل مستوى السائل الى الدعامة الأدنى .

## استخدام تفريغ التنك :

عندما يستخدم SSR لتفريغ التنك الموصل يجب أن يكون مربوط بالموصلات (3،2) في هذه الحالة عندما يكون السائل في المستوى الأعلى للقطب الكهربائي للجهاز فإنه يدور (لذلك الجهاز يضيء والموتور يبدأ في العمل وتفريغ السائل) عندما يكون السائل في المستوى الأدنى للقطب الكهربائي للجهاز يفصل الخط ويقف الموتور ويبدأ التنك في مادة الشحن وهذا يحدث تكرارا ، أما إذا كان القطب الكهربائي الأدنى والقاعدة أقفلت يكون التنك افرغ تماما .

## 3-4-3 استخدام شحن التنك :

عندما يستخدم SSR لشحن التنك يعمل الجهاز بثلاث أقطاب كهربائية إذا كان الجهاز يستخدم لشحن التنك فإن جهاز التنك يدور والموصلات (2،1) تنفصل والموتور المربوط بالموصل يدور، وعندما يمتلئ التنك فإن مستوى السائل يصل للأعلى حتى مستوى القطب الكهربائي الأعلى .  
يستخدم SSR ثلاث أقطاب كهربائية والتي تجعل دورة الموتور أطول وتمنع سخونة الموتور.

## 3-4-4 الدعامات :

يجب أن تستخدم دعامات إستيل مغطاة بالبلاستيك غير قابلة للصدأ مع سهولة التوصيل .


## 3-4-5 تحذير :

- جهاز مستوى السائل لا يجب أن يستخدم مع السائل المتوهج .
- إذا كانت قاعدة القطب الكهربائي غير موصلة للجهاز لا يعمل وهذا لتأمين وحماية الموتور .
- لاستخدام القطبين الكهربائيين U,L يجب أن تكون دورة قصيرة وتستخدم كأول قطب كهربائي .
- B يجب أن تكون ثاني قطب كهربائي .

## الباب الرابع المحولات الذاتية
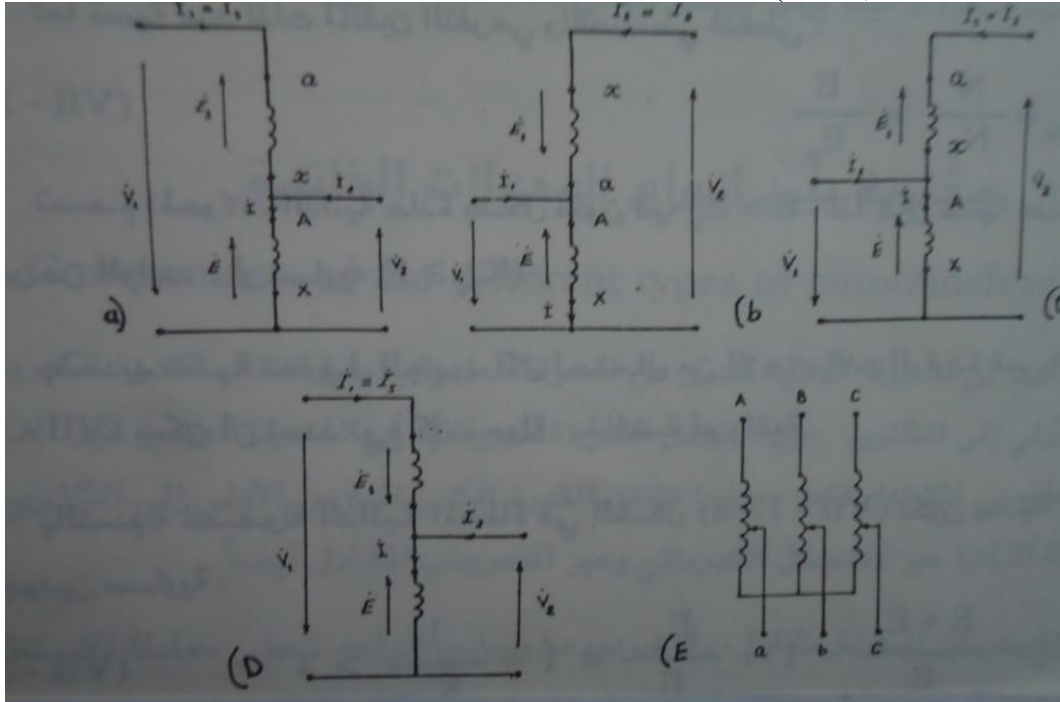
### AUTOTRANSFORMERS

المحولات الذاتية هي المحولات التي يكون ملفها متشابكين مغناطيسياً ومتصلين كهربياً ، تنتقل القدرة الكهربائية من الملف الأولي الى الثانوي في المحولات الذاتية بواسطة التحريض المغناطيسي والاتصال الكهربائي على السواء . يمكن أن تكون المحولات الذاتية إما أحادية الطور أو ثلاثية الطور . وبحسب اتجاه اللف واتجاه القوة المحركة الكهربائية لملفي المحول تميز محولات ذاتية خافضة للجهد كما في الشكل (4-1-C). أن تسمية ملفي المحولات الذاتية بالتسمية المتعارف عليها ملف ابتدائي وآخر ثانوي هو اصطلاح رمزي ولا يمكن فصل الملف الموصل مع الشبكة عن الملف الموصل مع الاستهلاك ولذلك لابد من مفهوم جديد للملفات إذ يسمى الملف الذي يتحمل الجهد الأولي والثانوي بالملف التفرعي المشترك ويرمز لنهايته بالرمزين (A) و (X) ويسمى الملف الذي يربط المستهلك مع المنبع بالملف التسلسلي ويرمز لهما (a) و (x) نرسم للتيار والقوة المحركة للملف التفرعي بـ (I) و (E) . وللملف التسلسلي (I<sub>S</sub>) و (E<sub>S</sub>) . وبحسب اتجاه الملف تميز محولات ذاتية مباشرة كما بالشكل (4-1-a) ومحولات ذاتية عكسية ، يكون اتجاه لف الملفين متعاكساً كما بالشكل (4-1-b)



الشكل (4-1)

#### 4-2 الاحتمالات الممكنة لوصل ملفات المحولات الذاتية

- a,b محولات خافضة .
- b,d محولات عكسية .
- c,d محولات رافعه للجهد .
- a,c محولات مباشرة .
- E محولات ذاتية ثلاثية الطور .

أن طريقة ربط الملف التسلسلي في المحولات الذاتية واتجاه قوته المحركة الكهربائية المتحرضة ( $E_s$ ) يسمحان بالحصول على نسب تحويل مختلفة تعطي نسبة تحويل الجهود في المحولات الذاتية بنسبة ، كمدى الدخل والخرج ، وذلك بعد إهمال هبوط الجهد على ملفي المحول .  
(بعد إهمال المقاومة الفعالة للملفين والتسرب المغناطيسي)

$$KV = \frac{V_1}{V_2}$$

**مقارنة بين المحولات العادية والذاتية :**

### **Comparison between transformer type**

إن المحولات الذاتية تتميز عن المحولات العادية بكيفية انتقال القدرة الكهربائية من الأولي الى الثانوي حيث تنتقل القدرة الكهربائية في المحولات العادية عبر الفيض المغناطيسي المتبادل فقط بينما تنتقل القدرة الكهربائية من الأولي الى الثانوي في المحولات الذاتية عبر الاتصال الكهربائي وعبر التحريض المتبادل أيضا .

## الباب الخامس

### تصميم لوحات التحكم

### Control Panel Designs

#### 1-5 مراحل إنشاء لوحات التحكم :

لإنشاء لوحة تحكم لأي عملية صناعية يجب المرور على المراحل التالية :-

- مرحلة إعداد المخططات الكهربائية .
- مرحلة الحسابات والاختيارات من الكتلوجات لإعداد قائمة الخدمات المطلوبة .
- مرحلة رسم الكروكيات الخاصة بتنظيم أجهزة التحكم على باب لوحة التحكم وداخلها .
- مرحلة تثبيت أجهزة مخاطبة النظام (مثل الضواغط والمفاتيح ولمبات البيان وأجهزة القياس ) على باب لوحة التحكم .
- مرحلة تثبيت أجهزة نقل البيانات والمحركات في الأماكن الخاصة بها داخل العملية الصناعية .
- مرحلة تثبيت أجهزة نقل البيانات والمحركات في الأماكن الخاصة بها داخل العملية الصناعية .
- مرحلة تعليق لوحة التثبيت داخل لوحة التحكم وإتمام عملية التوصيل .
- مرحلة الاختبار العام للوحة التحكم والتعديل أن لزم الأمر .

#### 2-5 لوحة التحكم CONTROL PANEL :-

#### 3-5 طرق حساب الأبعاد المناسبة للوحة التحكم

#### 1-3-5 الطريقة الأولى (التركيب المباشر):

وهذه الطريقة مناسبة للوحة التحكم التي ستثبت داخل اللوحة على لوح ورق وهو يمثل لوح التثبيت داخل اللوحة وتنظم أجهزة التحكم بعدة طرق مختلفة وصولاً لأفضل توزيع من ثم يمكن معرفة أبعاد لوح التثبيت المطلوب وتباعاً يمكن معرفة أبعاد لوحة التحكم .

#### 2-3-5 الطريقة الثانية ( الطريقة الحسابية ) :

وهذه الطريقة دقيقة جداً وسريعة في نفس الوقت وتتلخص في جميع مساحات أجهزة التحكم المستخدمة والتي يتم الحصول عليها من كتالوجات الشركة المصنعة ، وبالقياس ثم ضرب المجموع الكلي للمساحات في معامل حتى نعوض مساحة قنوات تمديد الكابلات والفراغات وأماكن تثبيت القضبان وعادة فأن هذا المعامل يتراوح ما بين 1:1.5 mm و2.2:2.5 ويمكن تصنيع لوحات التحكم محلياً من الصاج المجلفن الذي سمكه 1:1.5 mm وتطلى اللوحات بدهانات تناسب الأجواء التي ستوضع فيها علماً بأنه يوجد لوحات جاهزة مختلفة المقاسات تباع في الأسواق .

## الباب السادس

### تشغيل المحرك بواسطة محول ذاتي


### Autotransformer Operation

في الشكل (6-1) الدائرة الرئيسية ودائرة التحكم لبدء حركة محرك استنتاجي ذي قفص سنجابي بإدخال محرك ذاتي في الدائرة باستخدام الرموز العالمية .

المحرك الذاتي يخرج من الدائرة الرئيسية أوتوماتيكياً عند وصول سرعة المحرك الى 80% من سرعته المقننة .
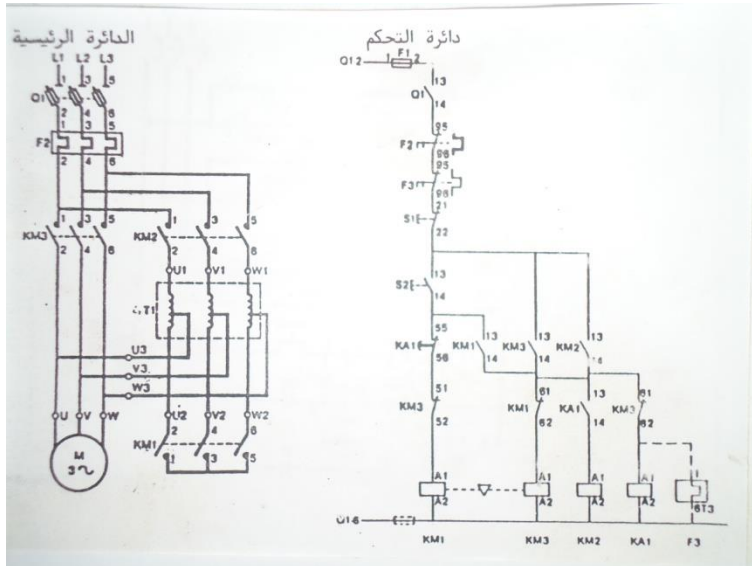
### 6-1 نظرية التشغيل :

عند الضغط على الضاغط  $S_2$  يكتمل مسار التيار لملف  $KM_1$  وتباعاً لملف  $KA_1$  ، ثم لملف  $KM_2$  فتتصل أطراف المحرك (U, V, W) المتصلة بنقاط التفرع للمحول الذاتي TI بأطراف المصدر الكهربائي عبر أقطاب السكينة QI ثم أقطاب المتمم الحراري F2 ثم أقطاب الكونتاكطور  $KM_2$  ثم أقطاب الكونتاكطور  $KM_1$  من خلال المحول TI . وبعد مرور الزمن المعايير عليه المؤقت الزمني الهوائي المثبت على الريليه  $KA_1$  تفتح الريشة  $KA_1/55-56$  فتعود الريشة  $KM_1/61-62$  مغلفة مرة أخرى ويكتمل مسار التيار لملف  $KM_3$  فتفتح الريشة  $KM_3/61-62$  فينقطع مسار التيار لملف  $KA_1$  ثم لملف  $KM_2$  ويخرج المحول الذاتي من الدائرة ، ويصبح جهد المصدر مسطواً كلياً على ملفات المحرك ويمكن إيقاف المحرك بالضغط على الضاغط  $S_1$  ، وعند حدوث زيادة في الحمل على المحرك يتوقف المحرك في الحال ، علماً بأنه يستخدم متمم حراري بتأخير زمني F3 لحماية المحول الذاتي .



الشكل (6-1)

## 6-2 محتويات المخطط :

- قاطع أوتوماتيكي 3 أقطاب C.B.
- متمم حراري O.L .
- محول ذاتي Autotransformer.
- كونتاكتورات البدء 1S,2S .
- مؤقت زمني TR متمم درجة حرارة TP .
- ضاغط تشغيل START .
- ضاغط إيقاف STOP .


## 6-3 نظرية التشغيل :-

عند الضغط على ضاغط البدء START يكتمل مسار التيار بملف الكونتاكتورات IS ، وتباعا يكتمل مسار التيار لملف المؤقت TR وكذلك بالكونتاكتور 2S ويحدث إمساك ذاتي لمسار التيار بواسطة ريشة مفتوحة الخاصة بالكونتاكتور 1S والريشة المفتوحة الخاصة بالكونتاكتور 2S ، ويدور المحرك وعلى أطرافه جهد يساوي 65% من جهد المصدر وبعد انتهاء زمن البدء تقع الريشة المغلقة للمؤقت TR وتغلق الريشة المفتوحة له ، ويتبع عن ذلك انقطاع مسار التيار للملف بالكونتاكتور R ، ثم ينقطع تباعا مسار التيار لبوبينة 2S وكذلك المؤقت TR ويخرج المحول الذاتي من الدائرة ويدور المحرك وعلى أطرافه جهد المصدر كاملاً .

## تعديل الدائرة :
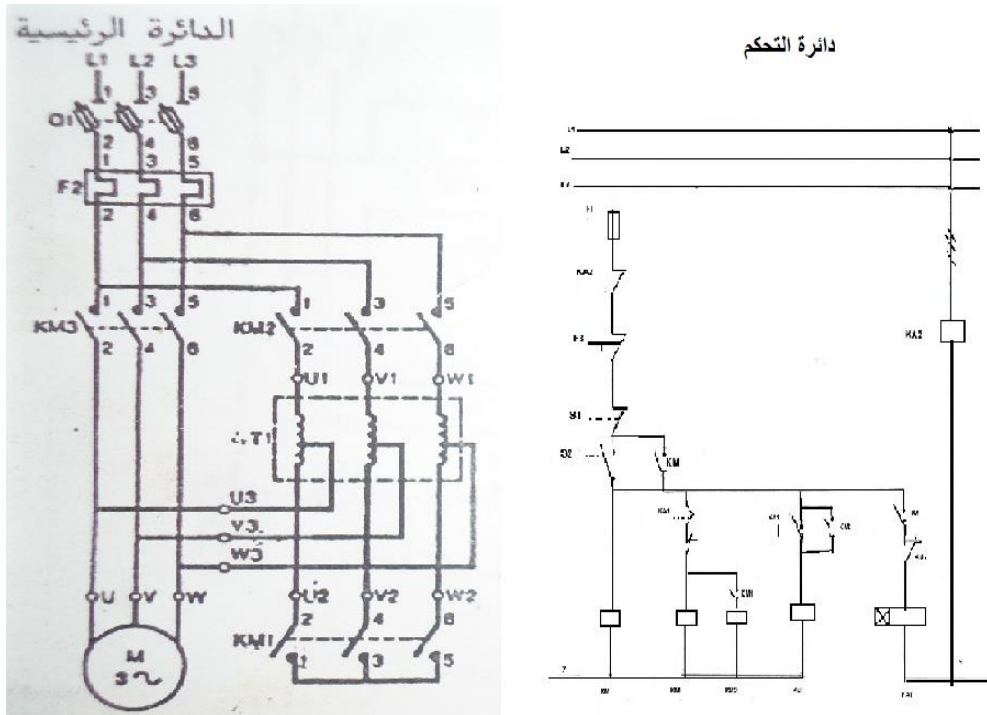
### ملحوظة :

لقد أجرينا تعديلا في دائرة التحكم أعلاه بإضافة كونتاكتور مساعد KM وذلك لعدم توحيد الجهود ما بين دائرة التحكم التي تعمل ب 220 v ودائرة التشغيل التي تعمل ب 415 v والسبب في ذلك لأننا وجدنا عند تنفيذ الدائرة السابقة تتداخل الجهود مع بعضها البعض لهذا قمنا بالتعديل الذي مكننا من تفادي هذه المشكلة . والشكل (6-2) يبين التعديل .



الشكل (6-2)

## فكرة التشغيل :

عند غلق الدائرة بالمفتاح الرئيسي MAIN SWICH يسري التيار عبر الفيوزات الرئيسية لدائرة التحكم F1 ثم الى حماية PHASE FAILURE بعد ذلك الى زر الإيقاف S1 والى زر التشغيل S2 وعند الضغط على زر التشغيل S2 فان التيار يسري ليغذي طرف التغذية للكونتاكتور المساعد KM والذي بدوره يوصل التيار بواسطة نقطته المفتوحة NO 13,14 لتعويض ثبات التشغيل مرورا بالمؤقت الزمني KA1 في نقطة مغلقة NC ثم KM3 في نقطة مغلقة كذلك ليصل التيار ليغذي ملف الكونتاكتور الأول KM1 في دائرة التشغيل الخاص بقل توصيلة ستار للمحول الذاتي ومن ثم وصول التيار أيضا لملف كونتاكتور تشغيل المرحلة الأولى فيصل التيار للمحول T1 ومنه الى الموتور وذلك بواسطة جهد منخفض حوالي 65% من جهد المصدر لزمن محدد لمدة تسمح أن تصل السرعة للمحرك الى 80% من سرعته المقننة .

وعند انتهاء الزمن المحدد للتشغيل الأولي والذي يتراوح ما بين 0-10 SEC تفصل النقطة المغلقة في المؤقت الزمني TIMER RELAY مخرجة المحرك خارج الدائرة عن طريق KM1, KM2 وتغلق النقطة الأخرى له موصلة بذلك التيار الى ملفات KM3 عبر نقطة مغلقة في KM وبالتالي نقطة مغلقة أخرى في KM3 وعندما يعمل KM3 يفتح نقطته المغلقة هذه ليخرج المؤقت الزمني TIMER خارج الدائرة ليصبح تيار التشغيل عبر KM3 مباشرة للمحرك من غير المحول . ويكون KM3 ثابت التشغيل بواسطة نقاط التعويض .

وعند الإيقاف يتم الضغط على زر الإيقاف S1 فينقطع التيار عن مساره الذي يمر عبر المتمم الحراري عبر النقطة 95,96 وينقطع التعويض عن ملف الكونتاكتور KM3 فيفتح دائرة التشغيل ويتوقف المحرك .

## التوصيات والمقترحات

### Recommendations and Suggestions

لعدم تمكننا من تنفيذ دائرة جهاز مستوى السائل LEQUID LEVEL CONTROL DEVICE "مستوى المياه داخل الآبار" لما فيه من إضافة حقيقية لحماية المحركات التي تعمل على أعماق المياه الجوفية داخل الأرض ، وذلك لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لإكمال هذه التجربة التي تحتاج الى مستويات ضغط مياه عالي (بئر) علما بأننا قمنا بتوصيل هذا الجهاز بالدائرة وتركنا هذه النقاط مغلقة لتفعيلها فيما بعد .

#### متممات حماية المحرك من ارتفاع درجة الحرارة :

ويستخدم في ذلك متممات درجة الحرارة التي تقوم بحماية المحرك من ارتفاع درجة حرارته نتيجة لسوء التهوية أو لتعطل نظام التبريد له ..

وحتى تستطيع هذه المتممات من أداء وظيفتها توصل مع مجسات تدفن مع ملفات المحرك بحيث يدفن مجس لكل وجه وتوصل هذه المجسات معا على التوالي ، وتزداد مقاومتها بارتفاع درجة حرارتها ، ويوجد عدة أنواع من هذه المتممات منها ما يحدث له تحرر ذاتي عندما تنخفض درجة حرارة المحرك ومنها ما له ذاكرة ولن يتحرر تلقائيا إلا بعد الضغط على زر التحرر بعد انخفاض درجة الحرارة للمحرك .

#### القاطع التفاضلي – قاطع التسريب الأرضي :

### EARH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER:

يستخدم القاطع التفاضلي لتأمين حماية جسم الإنسان ضد مخاطر الصدمة الكهربائية الناشئة الناتجة عن مرور تيارات التسريب الأرضية والتي لا يمكن كشفها بواسطة قاطع الحماية ضد زيادة التيار OVER CURRENT C.B

كما انه لا يمكن كشف هذه التيارات إلا باستخدام القواطع التفاضلية التي تفصل التغذية آليا عن الحمل فور مرور تيار ذي قيمة أعلى من قيمة تيار الفصل لها والذي تتراوح قيمته في المجال من 10 الى 500 ma . يمكن اختيار القاطع التفاضلي المناسب بحيث مكان التشغيل ، ويقدم هذا القاطع حماية مثالية للإنسان والتجهيزات في الأماكن الكثيفة بالحركة البشرية كما أن هذه القواطع لا تتأثر بالمسارات الفرعية للتيار الأرضي بل تستمر بتقديم درجة حماية أعلى من الحماية التي تقدم عن طريق التأسيس المباشر ولو بدأت شبكة التأسيس بالتآكل مع القدم ، عليه نوصي بإضافة هذا النوع من الحماية في المشاريع المستقبلية لمزيد من الأمان والسلامة .

## تكلفة المشروع Project budget ( Cost)

جدول المواصفات :

الكمية	المنشأ	المواصفات الفنية	الرمز بالمخطط	اسم الصنف	البند
1	SUDAN	--	--	CONTROL PANEL	1
1	ITALY	63 A	Q1	MAIN SWICH	2
2	CHINA		--	SELECTER V SELECTER A	3
2	CHINA	0-100 V 5-100 A	--	VOLTMETER AMETER	4
1	CHINA		KA <sub>1</sub>	TIMER RELAY	5
1	CHINA		KA <sub>2</sub>	PHASE FAILUER	6
1	CHINA	5-32 A	F <sub>1</sub>	FUSE	7
1	GERMANY		KM	OXILARY CONTACTOR	8
3	JAPAN	125 A	KM	CONTACTOR	9
1	TURKIYE	6A/250 VAC	KA3	LEQUID LEVEL DEVICE	10
6	CHINA	220 V 2.2mm	H1,H2,H3	INDICATER LAMP	11
2	CHINA		S1,S2	PUSH BOTTON	12
3 M	CHINA	25*37 mm		TRUNK	13
40M	UAE			FLEXABLE CABLES	14
1	ITALY	32 Hp	T1	AUTOTRANSFORMER	15

جدول الكميات :

التكلفة الكلية	الكمية	سعر الوحدة بالجنيه	اسم الصنف	البند
800	1	800	CONTROL PANEL	1
125	1	125	MAIN SWICH	2
130	2	65	SELECTER V SELECTER A	3
130	2	65	DIGITAL VOLTMETER DIGITAL AMETER	4
60	1	60	TIMER RELAY	5
100	1	100	PHASE FAILUER	6
30	1	30	FUSE	7
45	1	45	OXILARY CONTACTOR	8
660	3	220	CONTACTOR	9
100	1	100	LEQUID LEVEL DEVICE	10
60	6	10	INDICATER LAMP	11
30	2	15	PUSH BOTTON	12
40	5m	8	TRUNK	13
40	4o m	1	FLEXABLE CABLES	14
300	1	300	AUTOTRANSFORMER	15

التكلفة الكلية

2650	المبلغ بالأرقام
ألفان وستمائة وخمسون جنيها	المبلغ كتابة

# المراجع

## References

المرجع	المؤلف	سنة الطباعة	الناشر
المحولات الكهربائية	د.م مصطفى سليمان دليلة	1933	جامعة التحدي
التحكم الكهربائي الصناعي والآلي	محمد صبحي المصري	1997	مكتبة الأوس

# الجامعة

بعون الله وتوفيقه قد قمنا باختيار هذا البحث التكميلي في مجال التحكم في تشغيل موتور حثي ثلاثي الأطوار بواسطة محول ذاتي لما له من أهمية بالغة في التشغيل الآلي الحديث . وهو يعتبر فكرة رائدة في تقليل تكلفة الكوابل الباهظة الثمن التي تعمل بها الأنظمة الكهربائية الأخرى مثل التحكم بطريقة استار دلتا وذلك لتفادي ارتفاع التيار اللحظي والذي قد يصل من (6-8) أضعاف التيار المقنن للمحركات المتوسطة الحجم .


تناولنا في الباب الأول مقدمة لأهمية التحكم الآلي وأنواعه المختلفة ، كما ذكرنا في الباب الثاني أنواع المحركات الكهربائية وطرق تشغيلها وطرق حمايتها ، وتطرقنا في الباب الثالث لأجهزة معالجة البيانات وأنواعها ، كما أننا تحدثنا في الباب الرابع عن المحولات الذاتية .

هذا البحث التكميلي ذكرنا فيه بالتفصيل مكونات دوائر التحكم والقدرة في ست أبواب . كما قمنا بتنفيذه بداخل المعامل والورش التابعة للكلية بتوفيق من الله عز و جل ( مرفق الجانب العملي المنجز لهذا البحث ) .

الجانب التطبيقي

*Application Of The Research Design*

صوره للوحة من الداخل

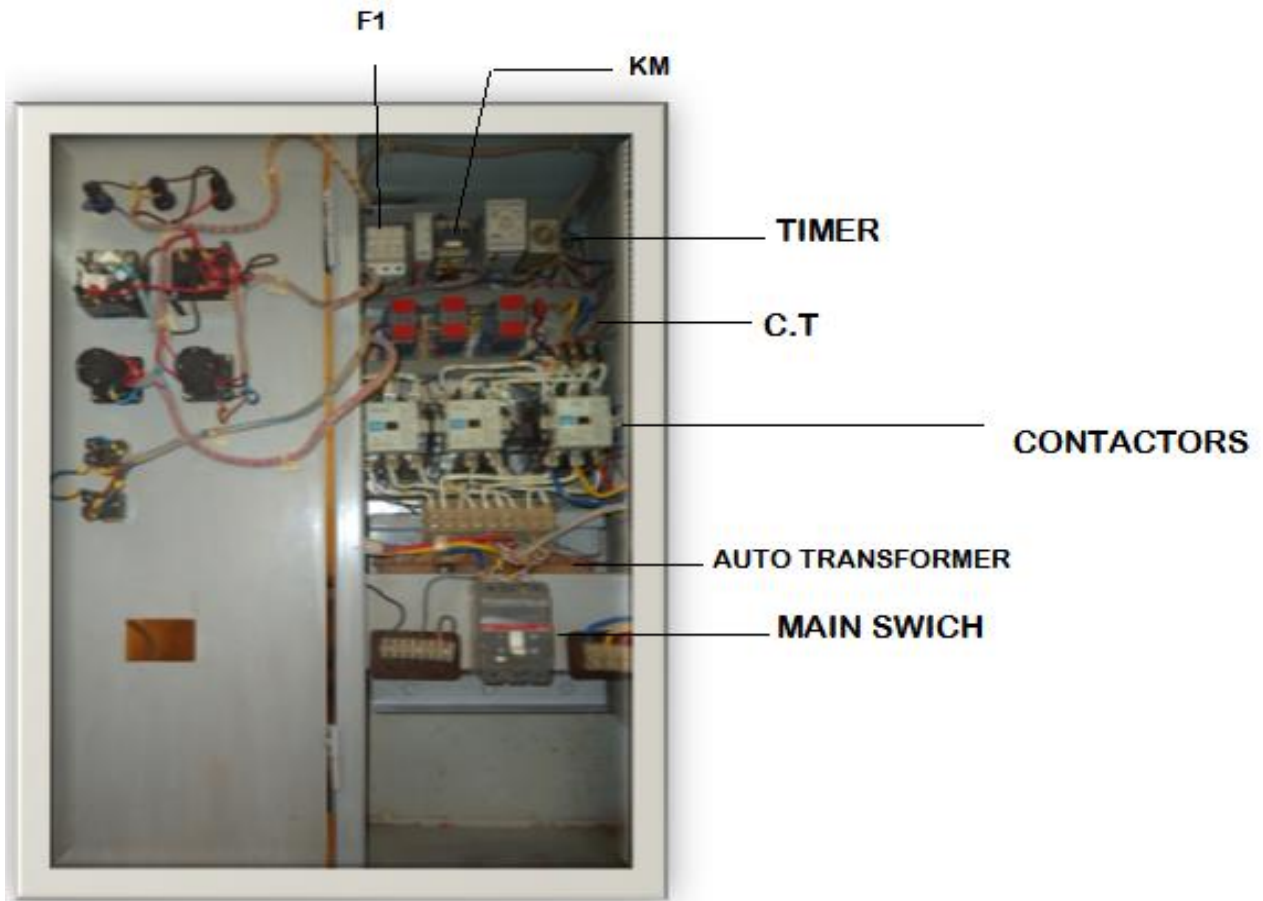

صور للوحة التحكم من الداخل





صورة توضح توصيل لمبات البيان والسليكترات وازرار الايقاف والتشغيل



صورة للوحة التحكم من الخارج

CONTROL PANEL FROM OUT SIDE

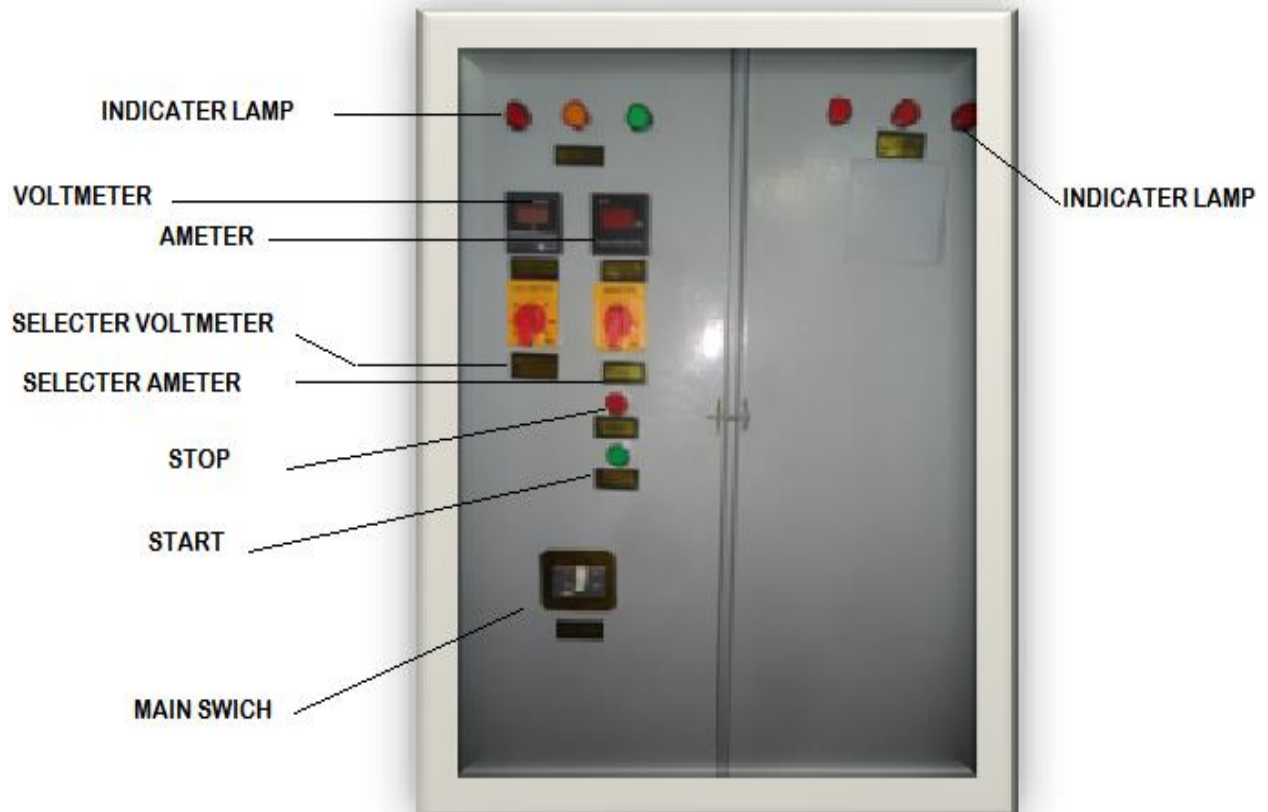

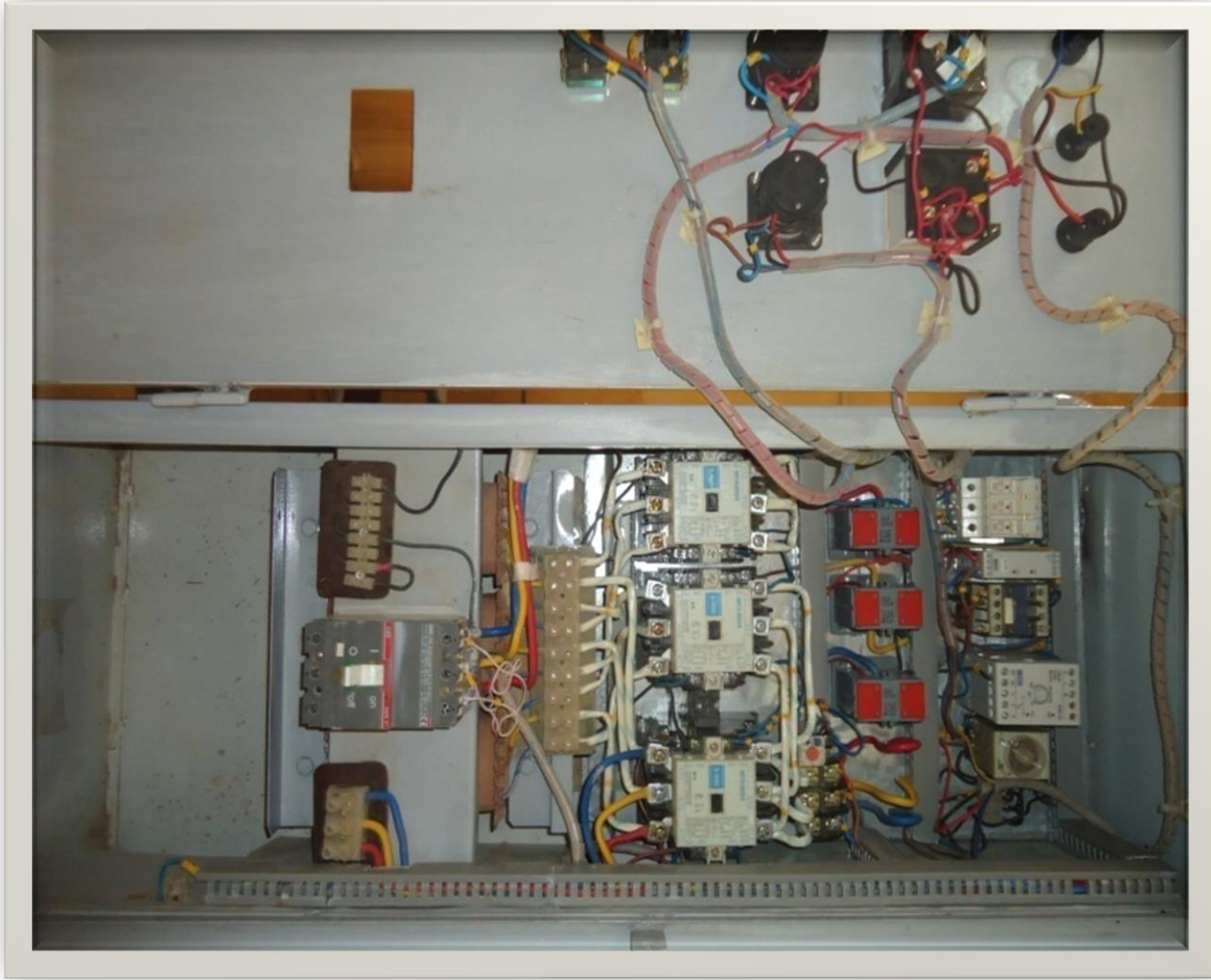

صورة أخرى للوحة التحكم من الداخل .